

Ass. 5.219.

$$l = 1,6 \text{ m}$$

$$R^* = 0,4 \Omega/\text{m}$$

$$\alpha = 1 \text{ m}$$


$$R_1 = 0,1 \Omega$$

$$OZ = \alpha$$

$$OA = l$$

$$V_1 = 0,2 \text{ Volt}$$

$$B = 2 \text{ T}$$

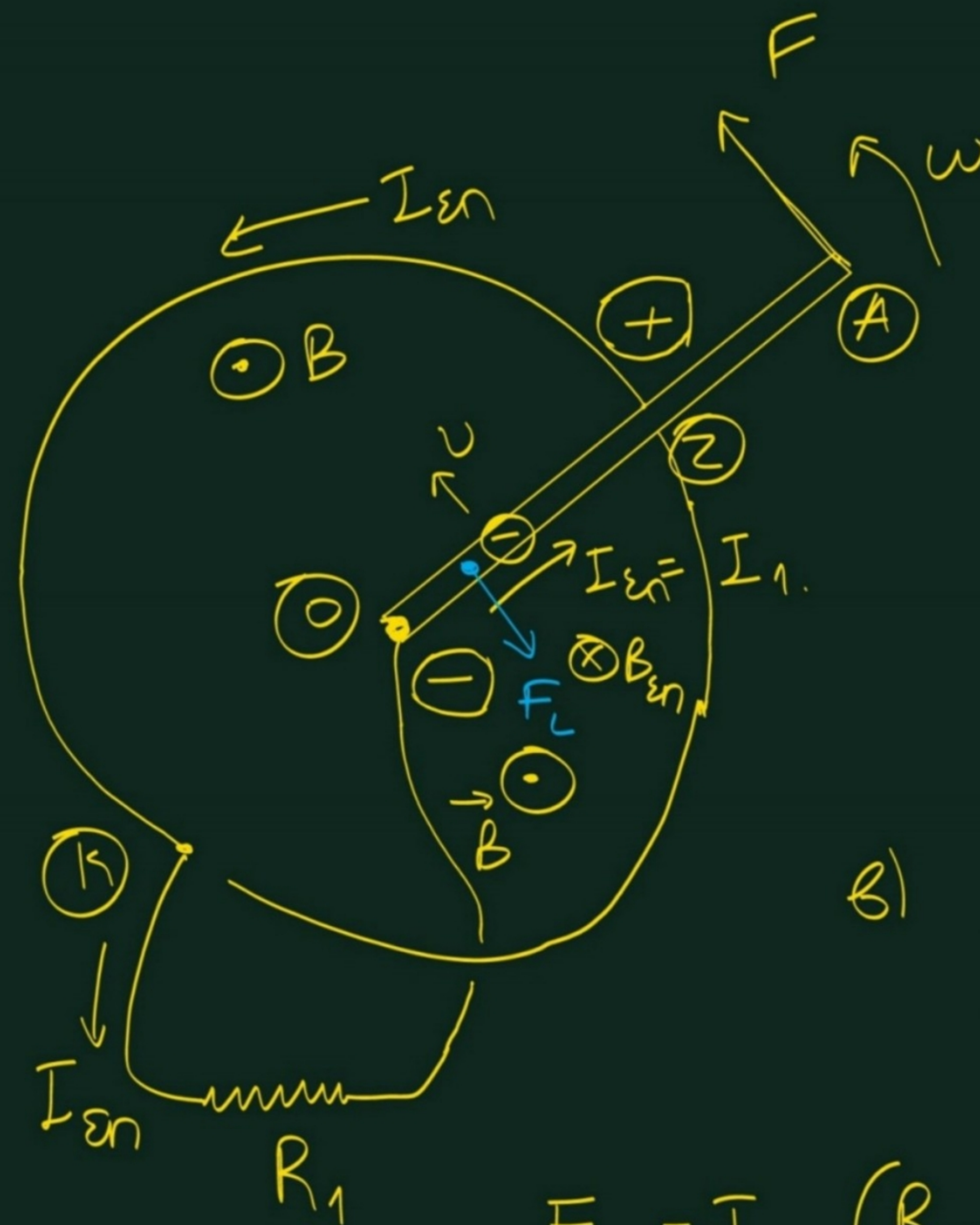

$$a) V_1 = I_1 \cdot R_1 \Rightarrow$$

$$0,2 = I_1 \cdot 0,1 \Rightarrow I_1 = 2 \text{ A.}$$

$$F_L = B \cdot OZ \cdot I_1 \Rightarrow$$

$$F_L = B \alpha \cdot I_1 \Rightarrow$$

$$F_L = 2 \cdot 1 \cdot 2 \Rightarrow F_L = 4 \text{ N}$$



$$I_2 = I_1 = 2 \text{ A.}$$

$$b) R_{OZ} = R^* \cdot OZ = 0,4 \cdot 1 = 0,4 \Omega$$

$$R_1 = 0,1 \Omega$$

$$E_2 = I_2 (R_{OZ} + R_1) \Rightarrow E_2 = 2 \cdot (0,4 + 0,1) \Rightarrow$$
$$E_2 = 1 \text{ Volt}$$

Абу. 6.102.

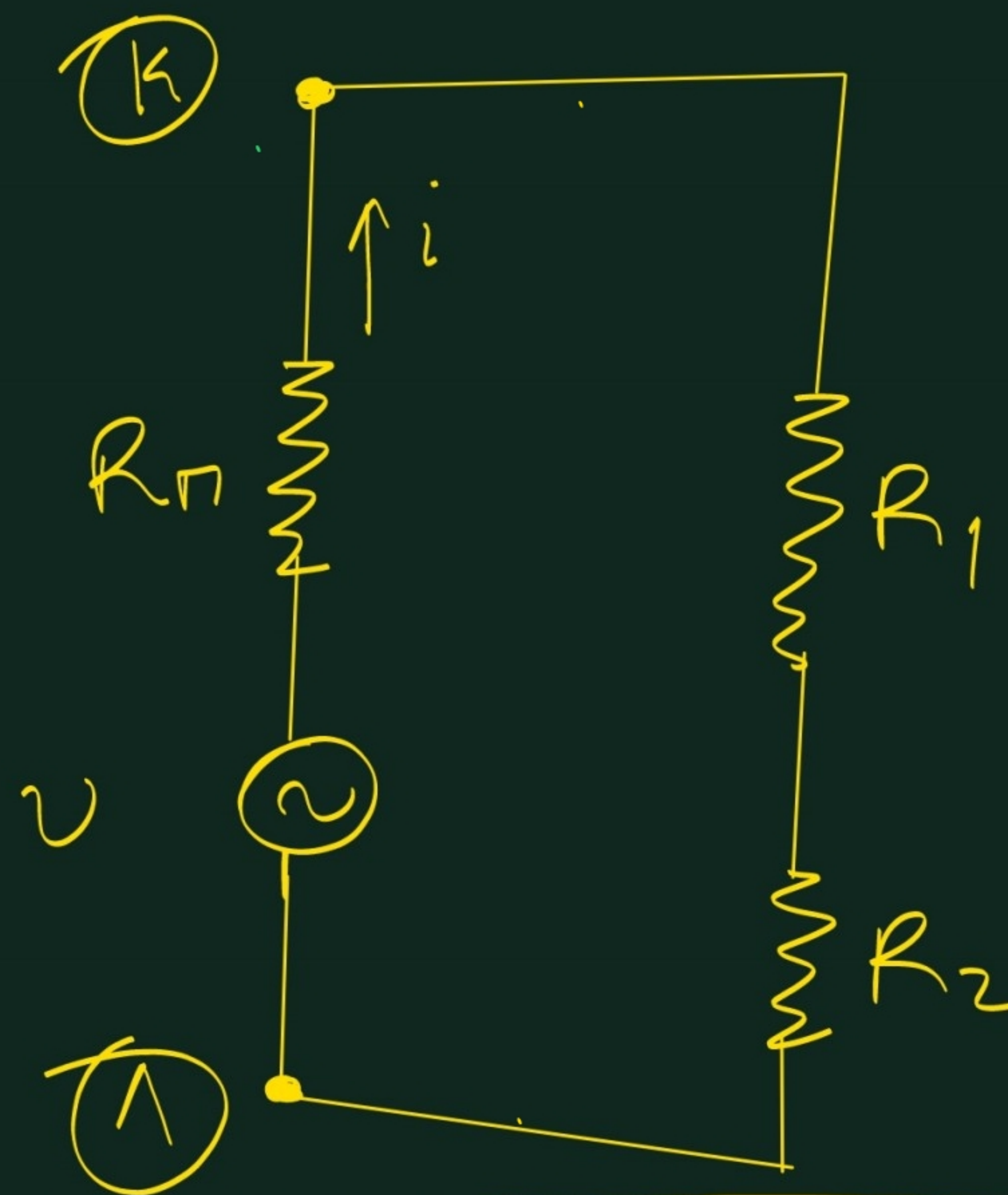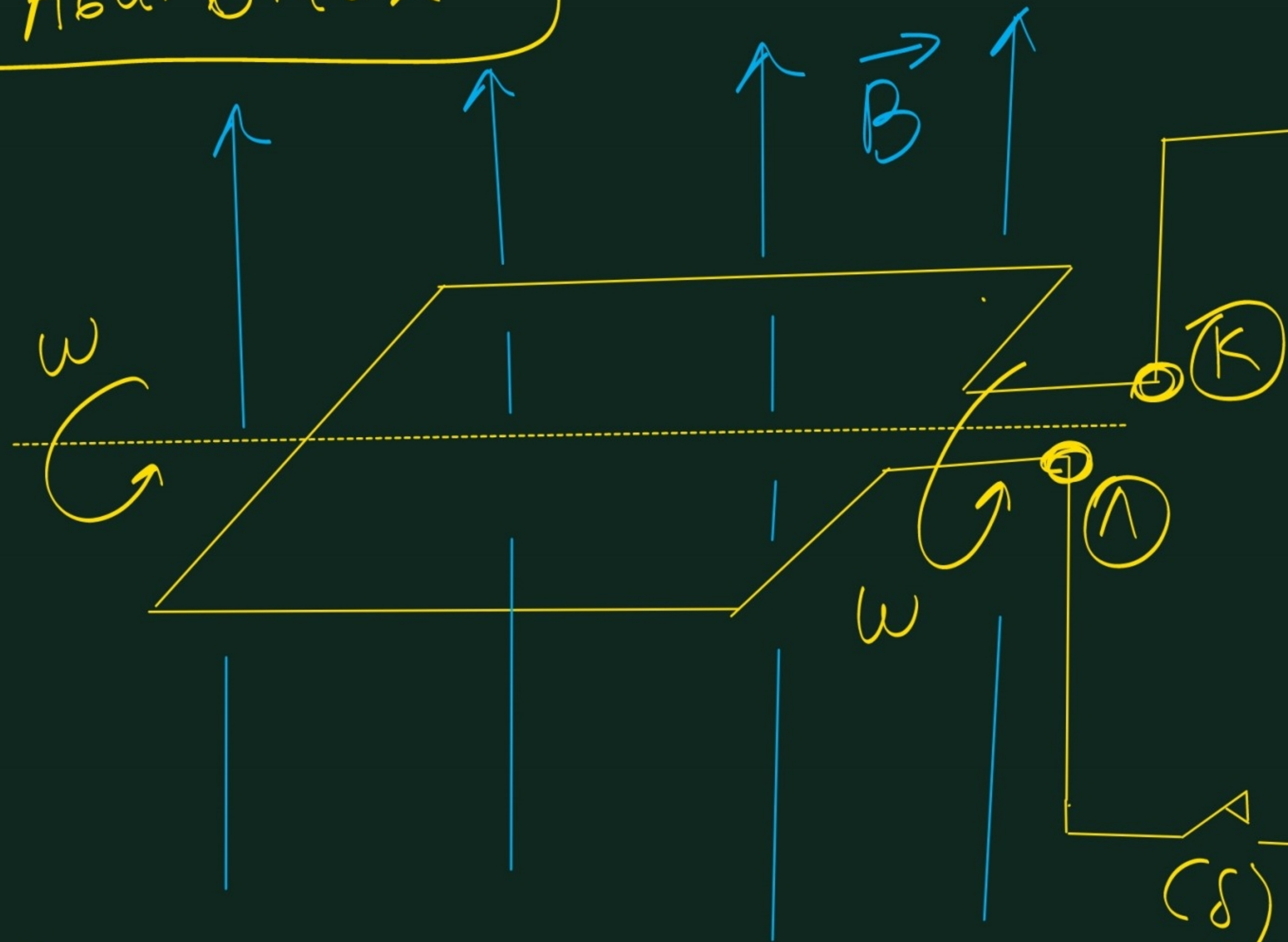

$$U_{K\Lambda} = U_n = v - i R_n$$

$$R_{\Sigma} = R_n + R_1 + R_2$$

$$(V = N B A \omega)$$

$$\begin{aligned} v &= V \cdot \sin \omega t \\ i &= I \cdot \sin \omega t \\ U_n &= V_n \cdot \sin \omega t \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_n &= 4 \Omega \\ \omega &= 10 \pi \text{ r/s} \\ V &= 30 \text{ Volt} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_n &= 18 \text{ Volt} \\ \overline{P}_1 &= 18 \text{ W} \end{aligned}$$

Родина
7267

γ) Θερμότητα στο πλάκιο:

$$Q_n = I_{\text{ερ}}^2 \cdot R_n \cdot t$$

$$t = 50T = 50 \cdot \frac{2\pi}{\omega} =$$

$$= 50 \cdot \frac{2\pi}{10\pi} \Rightarrow t = 10 \text{ sec}$$

Αprox: $Q_n = \frac{1}{2} I^2 \cdot R_n \cdot t =$


$$Q_n = \frac{1}{2} \cdot 9 \cdot 4 \cdot 10 =$$

$$Q_n = 180 \text{ Joule.}$$

Αprox: $\bar{P}_3 = \frac{1}{2} I_2^2 \cdot R_3 = \frac{1}{2} \cdot \frac{100}{9} \cdot 3 = \frac{150}{9} = \frac{50}{3} \text{ Watt}$

$\vec{P} \leq 15 \text{ W}$
για συνδυασμό
λειτουργίας.

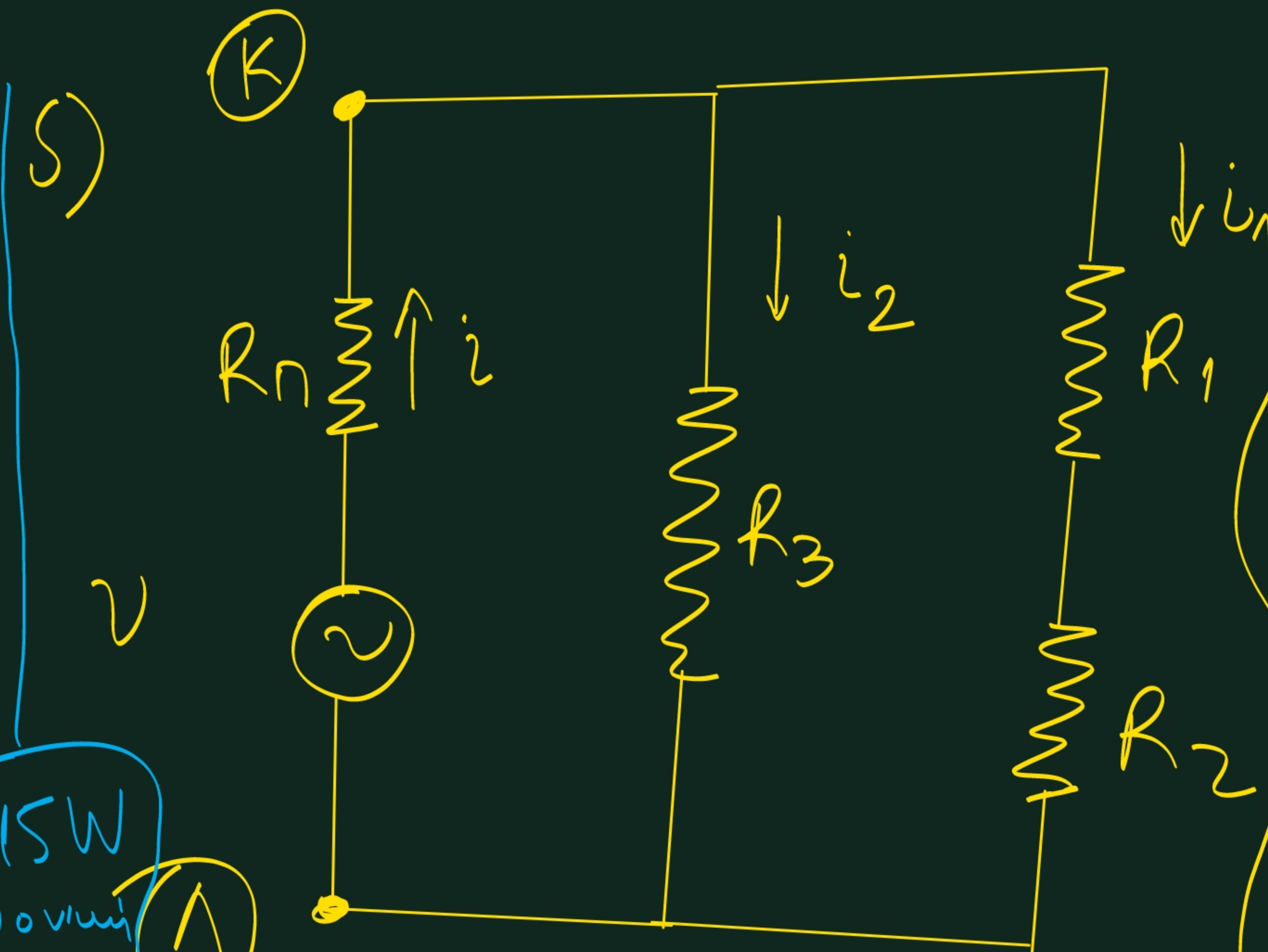$\vec{P}_3 \approx 16,6 \text{ Watt}$
δρα υπέρθετο



$$R_{02} = R_n + \frac{R_3(R_1 + R_2)}{R_3 + R_1 + R_2} \Rightarrow$$

$$R_{02} = 4 + \frac{3 \cdot (4 + 2)}{3 + 4 + 2} \Rightarrow$$

$$R_{02} = 4 + \frac{3 \cdot 6}{9} \Rightarrow$$

$$R_{02} = 4 + \frac{18}{9} = 6 \Omega$$

$$I = \frac{V}{R_{02}} = \frac{30}{6} = 5 \text{ A.}$$

$$I = I_1 + I_2 \Rightarrow 5 = 3I_1 \Rightarrow I_1 = \frac{5}{3} \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{10}{3} \text{ A.}$$

$$I_2 \cdot R_3 = I_1(R_1 + R_2) \Rightarrow$$

$$I_2 \cdot 3 = I_1 \cdot 6 \Rightarrow I_2 = 2I_1$$

Αδμ. 7.95.)

$$E = 100 \text{ Volt}$$

$$r = 1 \Omega$$

$$I_0 = 10 \text{ A (γέγιστο)}$$

α) Αν ο (S_1) είναι κλειστός και ο (S_2) ανοικτός, έχουμε υδωλωγκ «φόρτισης» του πυκνίου.

$$E = i(R_1 + R_0 + r) + L \cdot \frac{\Delta i}{\Delta t}$$

Όταν το ρεύμα είναι γέγιστο, το πυκνίο συμπεριφέρεται σα βραχυκύκλωμα.

$$L = 0,2 \text{ H}, R_0$$

$$R_1 = 2 \Omega, R_2 = 4 \Omega$$

